

# 西安电子科技大学

考试时间 120 分钟

## 试 题

题号	一	二	三	四	五	六	总分
分数							

1. 考试形式：闭卷 ☒ 开卷 ☐ ； 2. 本试卷共六大题，满分 100 分；  
3. 考试日期：2020 年 月 日；（答题内容请写在装订线外）

### 一、VHDL 程序分析（本题共 20 分）

根据 VHDL 程序的分析，回答下列问题。

行号	程序 1 代码
1	library IEEE;
2	use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3	use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
4	use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
5	entity BoothDivider is
6	port(
7	clk,rst : in STD_LOGIC;
8	A, B : in STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);
9	D :out STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0);
10	Done: out STD_LOGIC);
11	end BoothDivider;
12	architecture Behavioral of BoothDivider is
13	signal cnt : STD_LOGIC_VECTOR(2 downto 0):= "000";
14	signal DD : STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0);
15	signal tempdone: STD_LOGIC;
16	Begin
17	D<=DD;
18	Done<=tempdone;
19	process(clk, rst, A, B)
20	variable A1 : STD_LOGIC_VECTOR(1 downto 0);
21	begin
22	If ( rst = '1') then
23	cnt <= "0000";
24	tempdone<='0';
25	elsif ( clk'event AND clk = '1') then
26	if (cnt <"111") then
27	① ;
28	tempdone<='0';
29	if cnt = "0000" then
30	A1(0) := '0';
31	A1(1) := A(0);
32	DD(15 downto 8) <= "00000000";
33	DD(7 downto 0)<= ② ;

34	else
35	A1(1 downto 0):=DD (1 downto 0);
36	DD(15)<= DD(14);
37	DD(14 downto 0) <=_____③_____;
38	end if;
39	if A1 = "10" then
40	DD(15 downto 8) <= DD(15 downto 8) - B(7 downto 0) ;
41	elsif _____④_____ then
42	DD(15 downto 8) <= DD(15 downto 8) + B(7 downto 0) ;
43	end if;
44	else
45	_____⑤_____.
46	end if;
47	end if;
48	end procese;
49	end Behavioral;
50	

1. (12 分) 请根据所给出的程序代码，说明上述程序实现了什么功能？并补充完成①②③④⑤处所缺少的代码。

2. (8 分) 请问 VHDL 常用的数据对象包括哪些？上述程序采用的是哪几种数据对象，它们之间的区别是什么？

## 二、SoC 结构设计分析（本题共 20 分）

片上系统 SoC 在单个芯片上实现了系统的功能，是计算机与微电子学科交叉的新兴方向。

1.（6 分）调试测试是 SoC 设计开发的重要环节，在测试过程使用的 JTAG 接口表示什么含义？具体包括哪几个信号？

2.（4 分）SoC 片内总线是片上处理器与片内功能 IP 核连接的重要数据通路。典型的 SoC 片上总线包括哪几种？

3.（10 分）乘法器是 SoC 重要的运算模块。在实现过程中，若采用硬件设计思路，请画出构成原码一位乘法器的基本结构，并说明每个功能模块的作用。

### 三、有限状态机设计（本题共 15 分）

按键是人机交互的重要输入设备。按键开关通常为机械弹性开关，在开关闭合及断开的瞬间均伴随有一连串的抖动。抖动时间的长短由按键的机械特性决定。按键动作发生时，按键输出会出现不稳定的逻辑‘0’和逻辑‘1’的跳变，如图 1 所示。

为了获得稳定的按键输入信号，需要进行按键消抖处理。请采用有限状态机的方法进行按键消抖电路设计。

 


图 1 按键输入信号

1. (5 分) 有限状态机按照输出方式分为哪两种类型？两者的区别是什么？

2. (10 分) 根据按键输入信号特点，请画出按键消抖电路的状态转移图。

#### 四、SoC 优化设计（本题共 15 分）

在同步系统中,为了保证时钟质量应使时钟偏移最小化。若要设计一个计数器系统,该系统包含两个计数器,其中一个计数器以系统时钟 `clk` 频率计数;另一个计数器以 `clk` 的  $1/4$  频率计数。两个计数器同时复位。假设仅要求两个计数器速度满足 4 倍关系,对相位无任何要求。请画出派生时钟和派生使能两种时钟产生方案的结构图和波形图。

装

订

线

## 五、程序计数器设计（本题共 15 分）

程序计数器是 SoC 系统的重要功能部件，指示当前指令所在位置。若程序存储器的容量为  $8K \times 8\text{bit}$ 。程序计数器的功能包括以下几点：

a) 全局异步复位功能

当复位信号为低电平时， $\text{ADDR} \leftarrow X \text{ "1FF0"}$ ；数据总线高阻态；

b) 输出地址加 1 功能

$\text{clk\_PC}$  上升沿有效； $\text{PC\_Plus}$  高电平有效，原 PC 地址+1 $\rightarrow\text{ADDR}$ ；

c) 地址更新功能

$\text{clk\_PC}$  上升沿有效， $\text{nLD\_PC}$  低电平有效，新的 PC $\rightarrow\text{ADDR}$ 。

1.（5 分）在执行什么指令的时候，程序计数器会进行地址更新？更新的地址存放在哪个功能模块？若系统增加了函数调用指令，程序计数器应当增加什么功能及操作？

2.（10 分）请根据 PC 程序计数器的功能，采用硬件描述语言编写 PC 完整的实体及结构体实现部分代码。具体的输入输出端口要求如下：

输入信号：时钟信号  $\text{clk\_PC}$ ；复位信号  $\text{rst}$ ；地址加 1 控制信号  $\text{PC\_Plus}$ ；

地址更新控制信号  $\text{nLD\_PC}$ ；

地址输入信号  $\text{PC}(12 \text{ downto } 0)$ 。

输出信号：地址总线信号  $\text{ADDR}(12 \text{ downto } 0)$ ；数据总线  $\text{data}(7 \text{ downto } 0)$ 。



## 六、堆栈指针设计（本题共 15 分）

堆栈模块是 SoC 系统存储数据的重要功能模块，用于保护寄存器数据或者程序执行的位置及状态信息。堆栈指针的功能包括堆栈初始化，堆栈指针加 1 和减 1 操作。具体功能如下：

a) 栈顶初始化功能

clk\_SP 上升沿有效，SP\_CS 低电平，data→SP。

b) 加 1 功能

clk\_SP 上升沿有效，nSP\_en 低电平有效，SP\_CS 高电平，SP\_UP 高电平，  
SP+1→SP, SP→Addr。

c) 减 1 功能

clk\_SP 上升沿有效，nSP\_EN 低电平有效，SP\_CS 高电平，SP\_DN 高电平，  
SP-1→SP, SP→Addr。

1. （5 分）若要执行 PUSH R0 寄存器压栈指令，请描述该指令执行时涉及的功能模块及微操作。

2. （10 分）请根据堆栈指针的功能要求，采用硬件描述语言编写堆栈指针的实体及结构体实现部分代码。具体的输入输出端口要求如下：

输入信号：时钟信号 clk\_SP；异步复位信号 rst；堆栈选择信号 SP\_CS；

指针加 1 控制信号 SP\_UP；指针减 1 控制信号 SP\_DN；

堆栈输出使能信号 nSP\_EN；

输出信号：RAM 地址信号 AR（7 downto 0）；

双向信号：数据信号 data（7 downto 0）。



装

订

线